

# 2021-01-27 Karnaugh Maps

Wednesday, January 27, 2021 8:42 AM

## Conversion Warm-ups


- What is CF in binary?
  - A=10; B=11; C=12; D=13; E=14; F=15
    - 1100 1111
- Assume we're using signed integers. What is CF in signed decimal?
  - $N + -N = 0$
  - $-N = \text{NOT}(N) + 1$
  - $-N = 1100\ 1111$
  - 1100 1110

|   |   |    |    |   |   |   |   |
|---|---|----|----|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1  | 1  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 |   | 32 | 16 |   |   |   | 1 |

- $32 + 16 + 1 = 49$
- $11001110 \rightarrow 11001111$
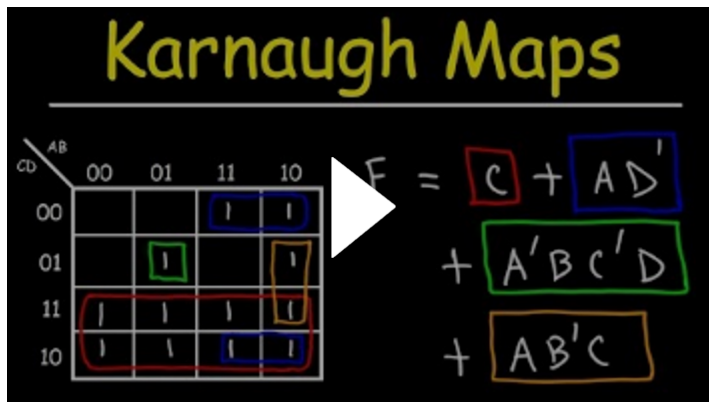
## Karnaugh Maps


- [Introduction to Karnaugh Maps - Combinational Logic Circuits, Functions, & Truth Tables](#)



## Mux Truth Table

| A | B | SEL | OUT |
|---|---|-----|-----|
| 0 | 0 | 0   | 0   |
| 0 | 1 | 0   | 0   |
| 1 | 0 | 0   | 1   |
| 1 | 1 | 0   | 1   |
| 0 | 0 | 1   | 0   |
| 0 | 1 | 1   | 1   |
| 1 | 0 | 1   | 0   |
| 1 | 1 | 1   | 1   |

|            |
|------------|
|            |
| <u>SEL</u> |
| <u>0</u>   |
| <u>1</u>   |

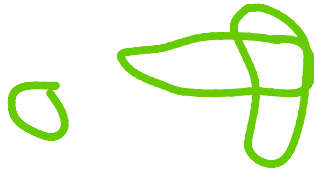

|     | A/B | 00 | 01 | 11 | 10 |
|-----|-----|----|----|----|----|
| SEL |     |    |    |    |    |
| 0   |     | 0  | 0  | 1  | 1  |
| 1   |     | 0  | 1  | 1  | 0  |

$$\text{OUT} = A(\text{SELNOT}) + B(\text{SEL})$$

$$\text{OUT} = B(\text{SEL}) + A(\text{SELNOT})$$

## Mux8way16

| Sel[2] | Sel[1] | Sel[0] | Out |
|--------|--------|--------|-----|
| 0      | 0      | 0      | A   |
| 0      | 0      | 1      | B   |
| 0      | 1      | 0      | C   |
| 0      | 1      | 1      | D   |
| 1      | 0      | 0      | E   |
| 1      | 0      | 1      | F   |
| 1      | 1      | 0      | G   |
| 1      | 1      | 1      | H   |

- 8 possibilities
- 4 possibilities: A+B; C+D; E+F; G+H
- 2 possibilities: A+B+C+D; E+F+G+H
- 1 possibility : end result